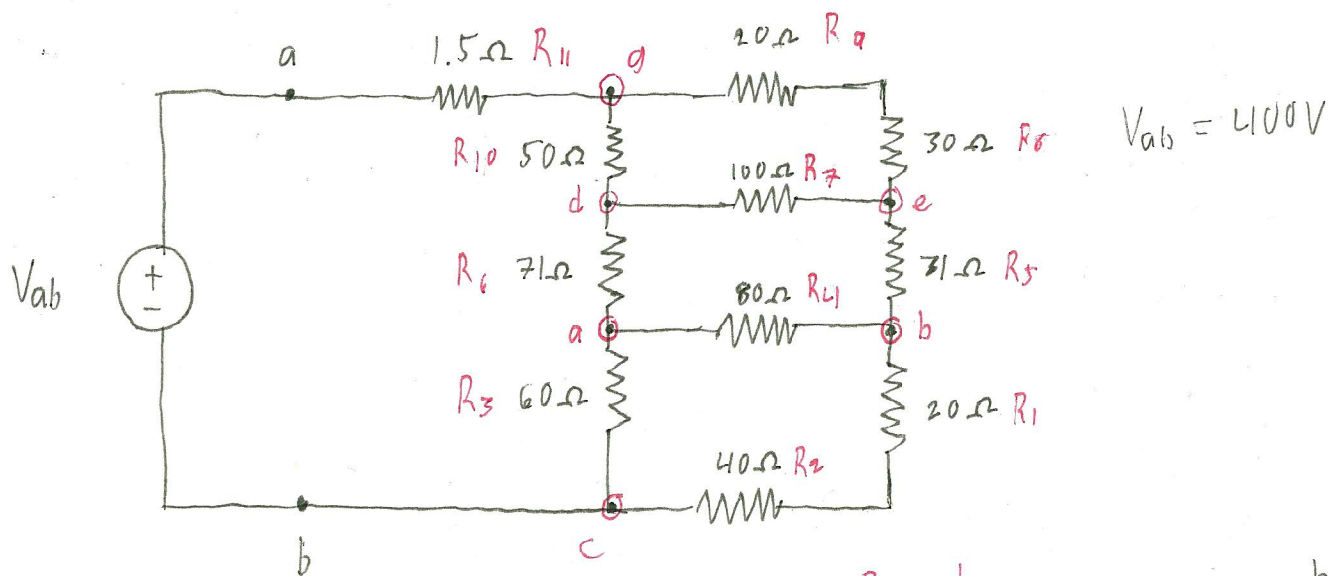


17)



↳ R_1 and R_2 are in series

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 60 \Omega$$

↳ R_{12} , R_3 , and R_4 from Δ -to- Y

$$R_a = \frac{R_3 R_4}{R_{12} + R_3 + R_4} = 24 \Omega$$

$$R_b = \frac{R_{12} R_4}{R_{12} + R_3 + R_4} = 24 \Omega$$

$$R_c = \frac{R_{12} R_3}{R_{12} + R_3 + R_4} = 18 \Omega$$

↳ R_a and R_c are series

$$R_{ac} = R_a + R_c = 42 \Omega$$

↳ R_b and R_5 are series

$$R_{b5} = R_b + R_5 = 55 \Omega$$

↳ R_7 , R_{ac} , and R_{b5} from Δ -to- Y

$$R_d = \frac{R_7 R_{ac}}{R_7 + R_{ac} + R_{b5}} = 38 \Omega$$


$$R_e = \frac{R_7 R_{b5}}{R_7 + R_{ac} + R_{b5}} = 22 \Omega$$

$$R_f = \frac{R_{ac} R_{b5}}{R_7 + R_{ac} + R_{b5}} = 20.9 \Omega$$

↳ R_9 and R_8 are series

$$R_{89} = R_8 + R_9 = 50 \Omega$$

↳ Go to *

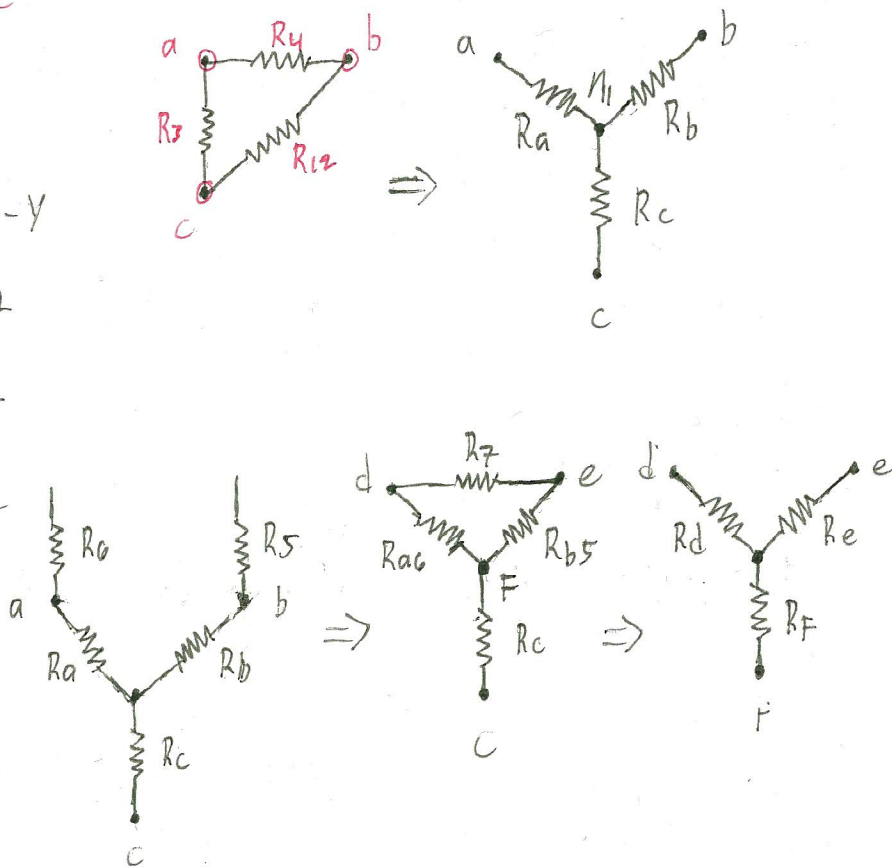

* \rightarrow R_d and R_{10} in series

$$R_{d10} = R_d + R_{10} = 88 \Omega$$

↳ R_e and R_{89} in series

$$R_{e89} = R_e + R_{89} = 72 \Omega$$

↳ R_{d10} and R_{e89} in Parallel


$$R_{desa10} = \frac{R_{d10} R_{e89}}{R_{d10} + R_{e89}} = 39.6 \Omega$$

↳ R_{11} , R_{desa10} , R_f , and R_c in series

$$a) [R_{eq} = R_{11} + R_{desa10} + R_f + R_c = 80 \Omega]$$

L R_8 and R_9 are series


$$R_{eq} = 50 \Omega$$

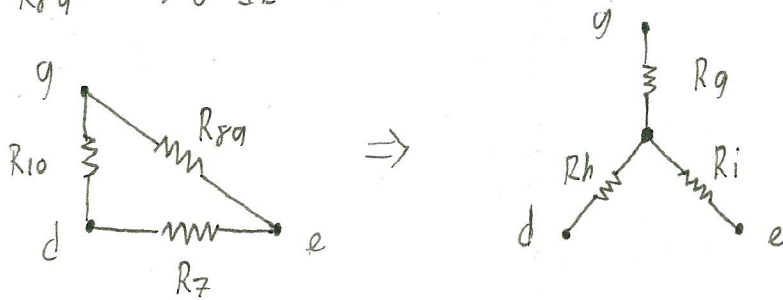

$$R_g = \frac{R_{eq} R_{10}}{R_7 + R_{eq} + R_{10}} = 12.5 \Omega$$

$$R_h = \frac{R_7 R_{10}}{R_7 + R_{eq} + R_{10}} = 25 \Omega$$
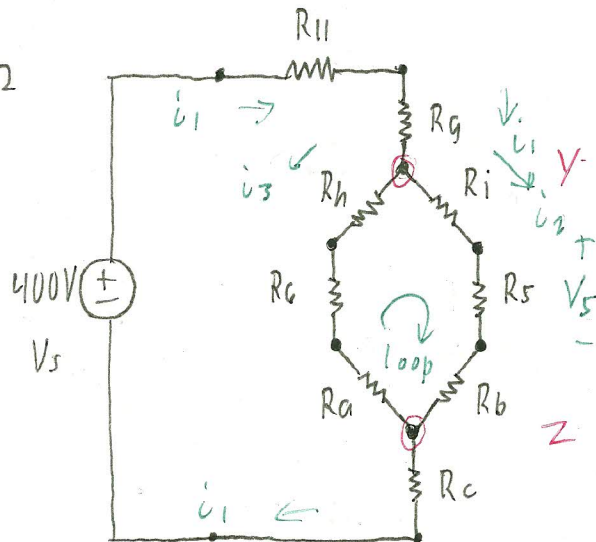
$$R_i = \frac{R_7 R_{eq}}{R_7 + R_{eq} + R_{10}} = 25 \Omega$$



L Find i_1

$$i_1 = \frac{V_s}{R_{eq}} = 5 A$$

L Use KCL @ node Y

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0 \quad (1)$$

L Use KVL @ loop

$$-i_2 R_i - i_2 R_5 - i_2 R_b + i_3 R_a + i_3 R_6 + i_3 R_h = 0 \quad (2)$$

L Solve (2) for i_3

$$-i_2 (R_i + R_5 + R_b) + i_3 (R_a + R_6 + R_h) = 0$$

$$i_3 (120 \Omega) = i_2 (80 \Omega) \Rightarrow i_3 = i_2 \frac{2}{3} \quad (3)$$


L Use (3) in (1), solve for i_2

$$i_1 - i_2 - i_2 \frac{2}{3} = 0 \Rightarrow \frac{5}{3} i_2 = 5 \Rightarrow i_2 = 3 A$$

L Find Power @ $R_{31\Omega}$

$$[P_{31\Omega} = -i_2^2 R_{31\Omega} = -279 W] b)$$

2)

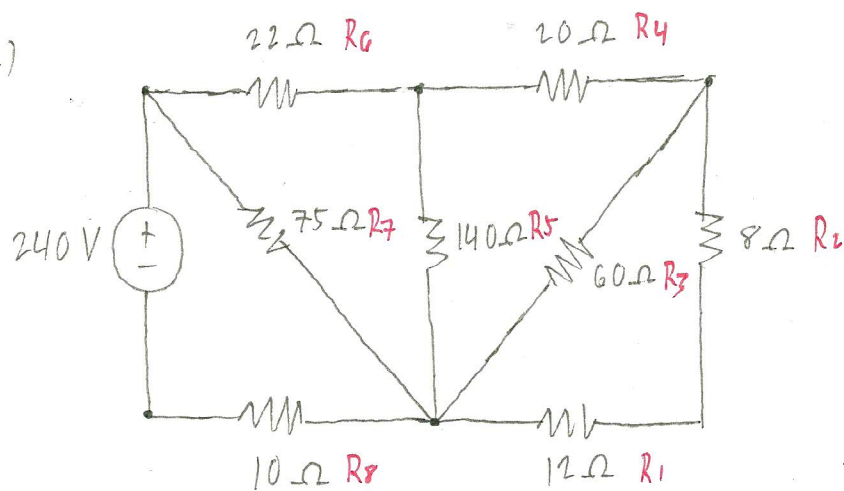

⊥ R_1 and R_2 in series

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 20\Omega$$

⊥ R_{12} and R_3 in parallel

$$R_{123} = \frac{R_{12} R_3}{R_{12} + R_3} = 15\Omega$$

⊥ R_{123} and R_4 in series

$$R_{1-4} = R_{123} + R_4 = 35\Omega$$

⊥ R_{1-4} and R_5 in parallel

$$R_{1-5} = \frac{R_{1-4} R_5}{R_{1-4} + R_5} = 28\Omega$$

⊥ R_{1-5} and R_6 in series

$$R_{1-6} = R_{1-5} + R_6 = 50\Omega$$

⊥ R_{1-6} and R_7 in parallel



$$R_{1-7} = \frac{R_{1-6} R_7}{R_{1-6} + R_7} = 30\Omega$$

⊥ R_{1-7} and R_8 in series


$$R_{eq} = R_{1-7} + R_8 = 40\Omega$$

⊥ find i_s
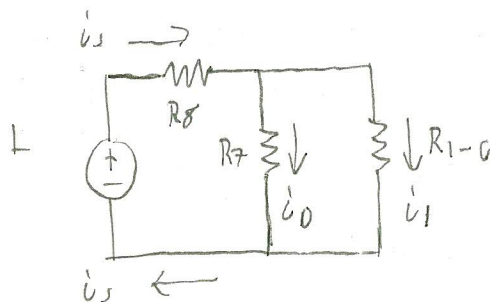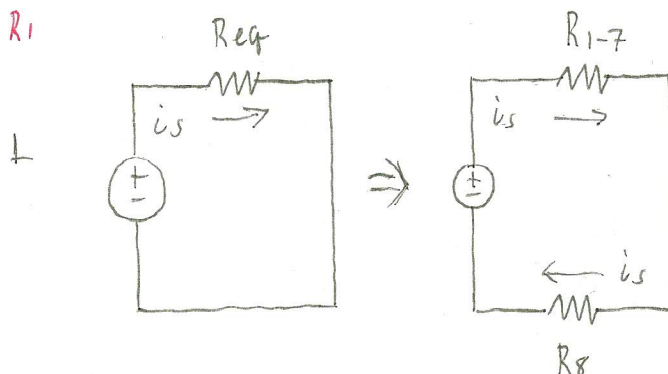
$$V_s = i_s R_{eq} \Rightarrow i_s = \frac{240}{40} = 6A$$



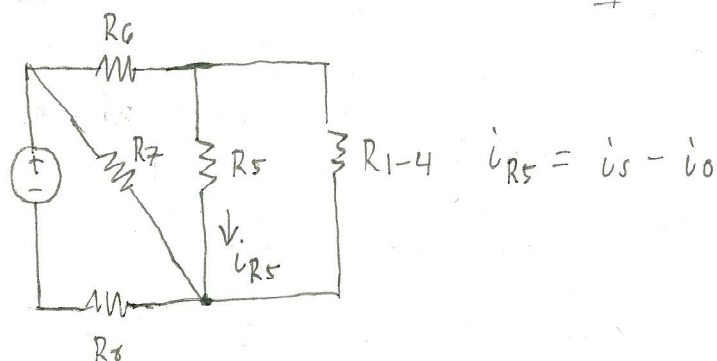
$$a) \left[i_0 = i_s \left(\frac{R_{1-6}}{R_{1-6} + R_7} \right) = 2.4A \right]$$



$$i_{R5} = (i_s - i_0) \left(\frac{R_{1-4}}{R_{1-4} + R_5} \right) = 0.72A$$
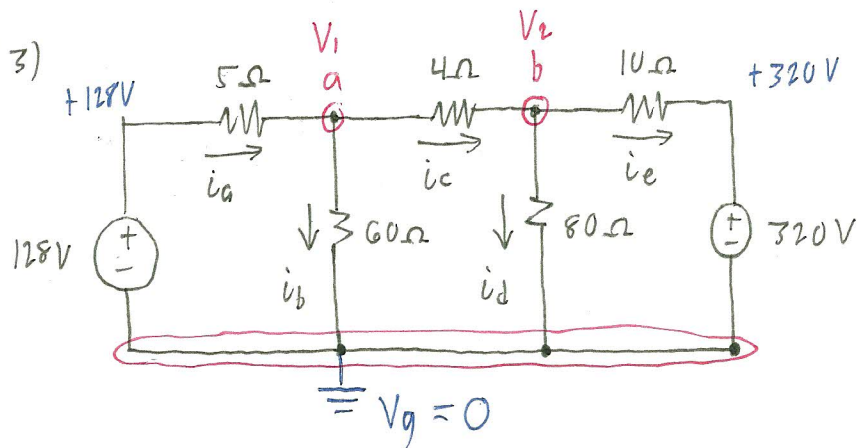
$$b) \left[P_{140\Omega} = i_{R5}^2 R_5 = 72.576W \right]$$



Use KCL @ node a

$$\left[\frac{V_1 - 128}{5} + \frac{V_1 - 0}{60} + \frac{V_1 - V_2}{4} = 0 \right] 60$$

$$12V_1 - 1536 + V_1 + 15V_1 - 15V_2 = 0$$

$$28V_1 - 15V_2 = 1536 \quad (1)$$

Use KCL @ node b

$$\left[\frac{V_2 - V_1}{4} + \frac{V_2 - 0}{80} + \frac{V_2 - 320}{10} = 0 \right] 80$$

$$20V_2 - 20V_1 + V_2 + 8V_2 - 2560 = 0$$

$$-20V_1 + 29V_2 = 2560 \quad (2)$$

Find V_2 in (2)

$$V_2 = \frac{2560}{29} + \frac{20}{29}V_1 \quad (3)$$

Use (3) in (1), find V_1

$$28V_1 - 15\left(\frac{2560}{29} + \frac{20}{29}V_1\right) = +1536$$

$$28V_1 - \frac{300}{29}V_1 = \frac{38400}{29} + 1536$$

$$\frac{512}{29}V_1 = \frac{82944}{29} \Rightarrow V_1 = 162 \text{ V}$$

Find V_2 in (1) with V_1

$$28(162) - 1536 = 15V_2 \Rightarrow V_2 = 200 \text{ V}$$

a)

$$i_a = \frac{V_1 - 128}{5} = -6.8 \text{ A}$$

$$i_b = \frac{V_1}{60} = 2.7 \text{ A}$$

$$i_c = \frac{V_1 - V_2}{4} = -9.5 \text{ A}$$


$$i_d = \frac{V_2}{80} = 2.5 \text{ A}$$

$$i_e = \frac{V_2 - 320}{10} = -12 \text{ A}$$

$$P_{128V} = -i_a V_{128} = 870.4 \text{ W}$$

$$b) [P_{320V} = i_e V_{320} = -3840 \text{ W}]$$

4)

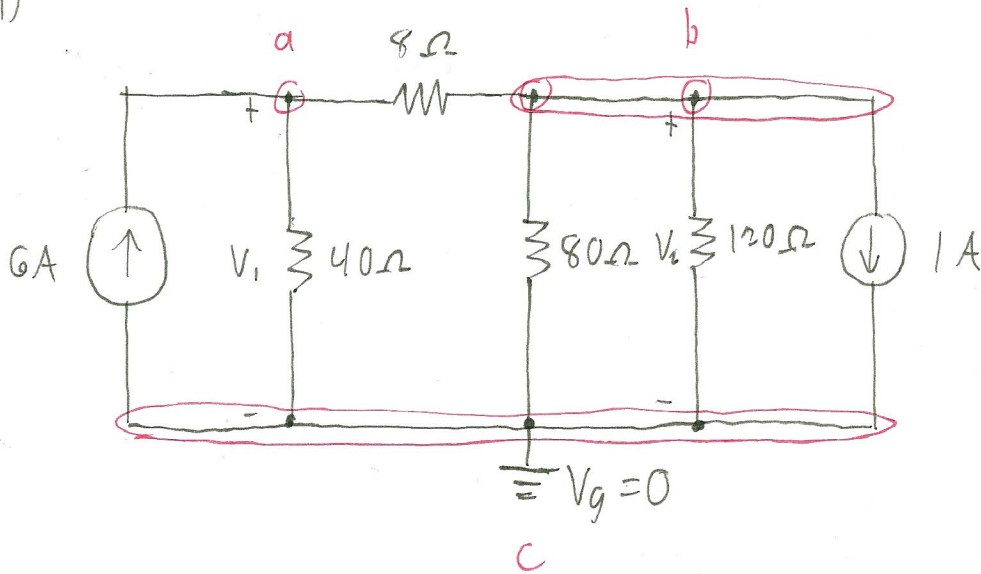

Use KCL @ a

$$\left[-6 + \frac{V_1 - 0}{40} + \frac{V_1 - V_2}{8} = 0 \right] 40$$

$$-240 + V_1 + 5V_1 - 5V_2 = 0$$

$$6V_1 - 5V_2 = 240 \quad (1)$$

Use KCL @ b

$$\left[\frac{V_2 - V_1}{8} + \frac{V_2 - 0}{80} + \frac{V_2 - 0}{120} + 1 = 0 \right] 120$$

$$15V_2 - 15V_1 + 1.5V_2 + V_2 + 120 = 0$$

$$-15V_1 + 17.5V_2 = -120 \quad (2)$$

Find V_2 in (2)

$$17.5V_2 = -120 + 15V_1 \Rightarrow V_2 = \frac{-120}{17.5} + \frac{15}{17.5}V_1 \quad (3)$$

Use (3) in (1), find V_1

$$6V_1 - 5\left(\frac{-120}{17.5} + \frac{15}{17.5}V_1\right) = 240$$

$$6V_1 + \frac{240}{7} - \frac{30}{7}V_1 = 240$$

$$\frac{12}{7}V_1 = \frac{1440}{7}$$

$$[V_1 = 120V] \quad a)$$


Find V_2 in (1) with V_1

$$6(120) - 5V_2 = 240$$


$$5V_2 = 480$$

$$[V_2 = 96V] \quad b)$$

5)

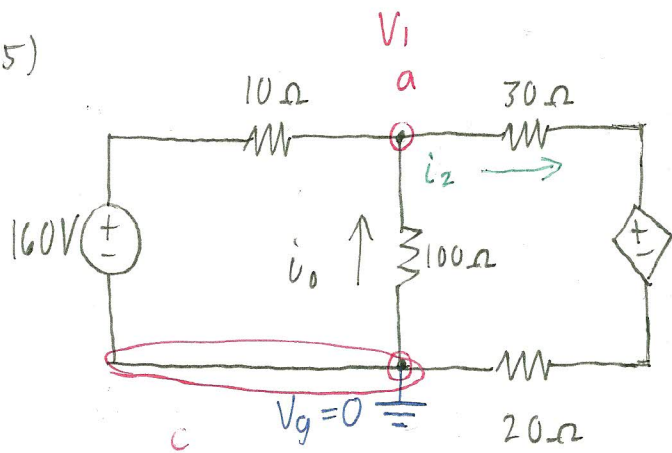

$$150i_0 = V_2 \Rightarrow 160$$

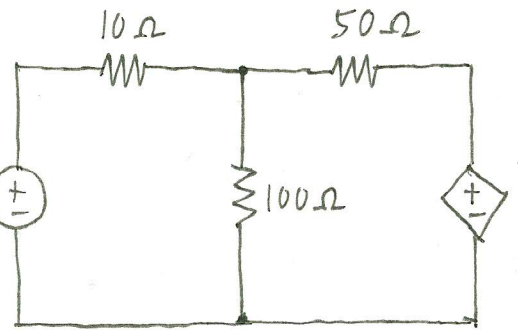

Use KCL @ a

$$\left[\frac{V_1 - 160}{10} + \frac{V_1 - 0}{100} + \frac{V_1 - 150i_0}{50} = 0 \right] \times 300$$

$$30V_1 - 4800 + 3V_1 + 6V_1 - 900i_0 = 0$$

$$39V_1 - 900i_0 = 4800$$

$$[P_0 = i_2 V_2 = 5(-150) = -750 \text{ W}]$$

The current i_0 depends on

$$-\frac{V_1}{100} = i_0 \quad (2)$$

Use (2) in (1), find V_1

$$39V_1 - 900\left(-\frac{V_1}{100}\right) = 4800$$

$$V_1 = \frac{4800}{48} = 100 \text{ V}$$

Find i_0 in (2) with V_1


$$i_0 = -\frac{100}{100} = -1 \text{ A}$$

Find V_2 with i_0

$$V_2 = 150(-1) = -150 \text{ V}$$

Find i_2
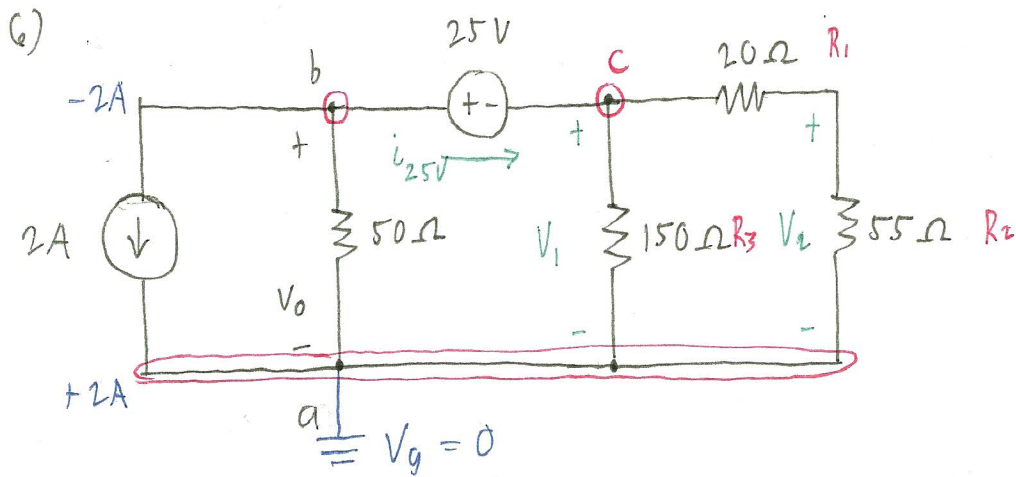
$$i_2 = \frac{V_1 - V_2}{50} = \frac{100 - (-150)}{50} = 5 \text{ A}$$




↳ R_1 and R_2 in series

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 75 \Omega$$

↳ R_{12} and R_3 in parallel
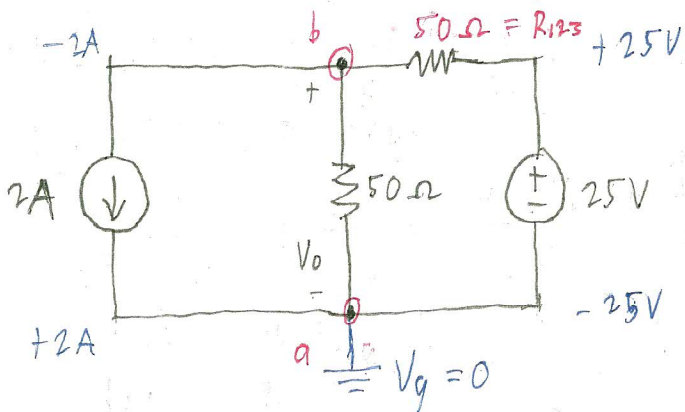
$$R_{123} = \frac{R_{12} R_3}{R_{12} + R_3} = 50 \Omega$$



↳ Use KCL @ b , Find V_0

$$\left[-(-2) + \frac{V_0 - 0}{50} + \frac{V_0 - 25}{50} = 0 \right] 50$$


$$100 + V_0 + V_0 - 25 = 0$$

$$2V_0 = -75$$

$$\left[V_0 = \frac{-75}{2} = -37.5 \text{ V} \right] \text{ 1 a)}$$

↳ Find P_{2A}
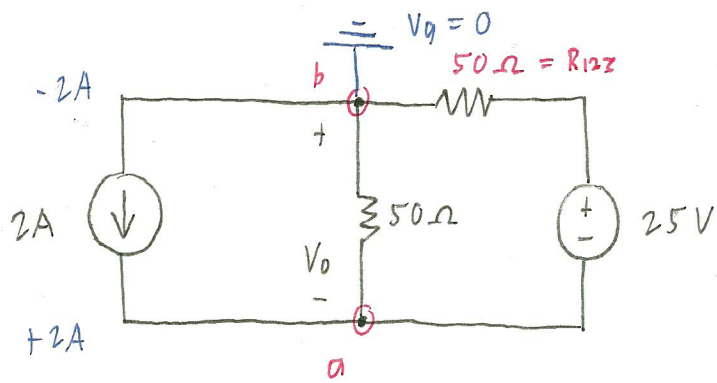
$$\left[P_{2A} = -i_{2A} V_0 = -(2)(-37.5) = 75 \text{ W} \right] \text{ 2 a)}$$



Use KCL @ a

$$\left[-2 + \frac{(-V_0 - 0)}{50} + \frac{(-V_0 - (-25))}{50} = 0 \right] 50$$

$$-100 + V_0 - V_0 + 25 = 0$$

$$2V_0 = -75$$

$$\left[V_0 = \frac{-75}{2} = -37.5 V \right] 1 b)$$

Find P_{2A}

$$\left[P_{2A} = -i_{2A} V_0 = 75 W \right] 2 b)$$